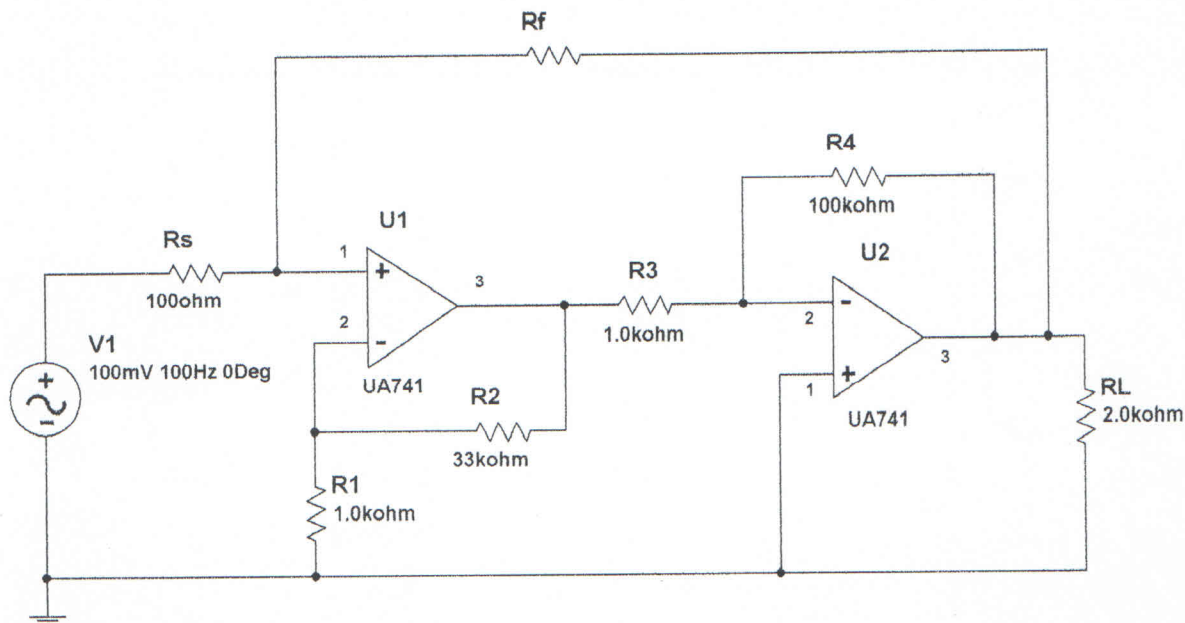




Ejercicios sobre "Amplificadores Operacionales"


Ejercicio 1

Determinar R_f de modo que cumple con $5.5\Omega \leq R_{if} \leq 6.5\Omega$



Ejercicio 2


- 1) Calcule la V_{smax} a la entrada
- 2) Los valores de R_3 , R_4 y R_2 considerando las ganancias por separado A_1 y A_2
- 3) La I_{sal} usando el amplificador sin realimentar

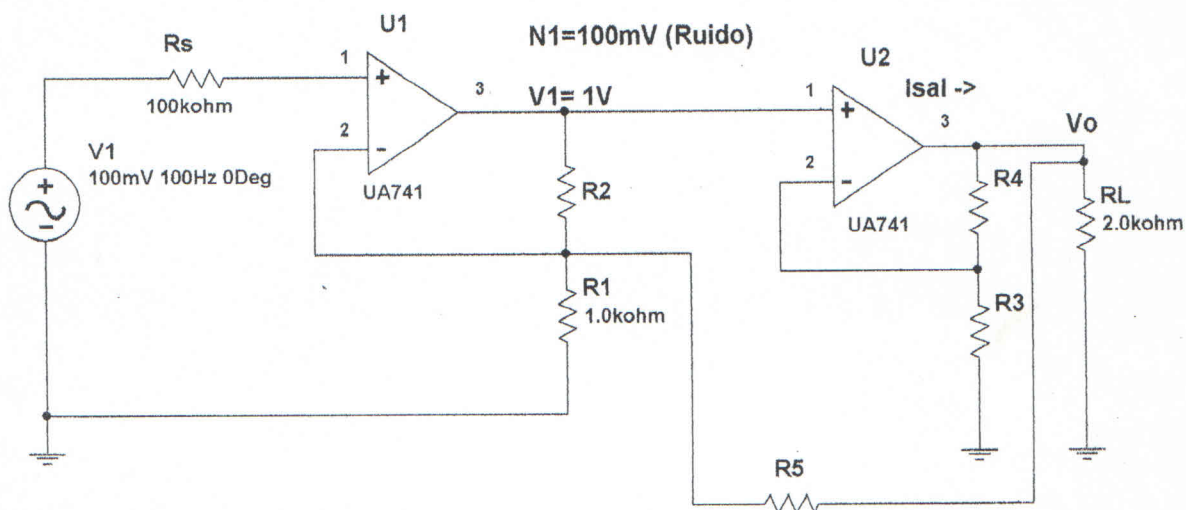




Ejercicio 3

Hallar V_o , I_o

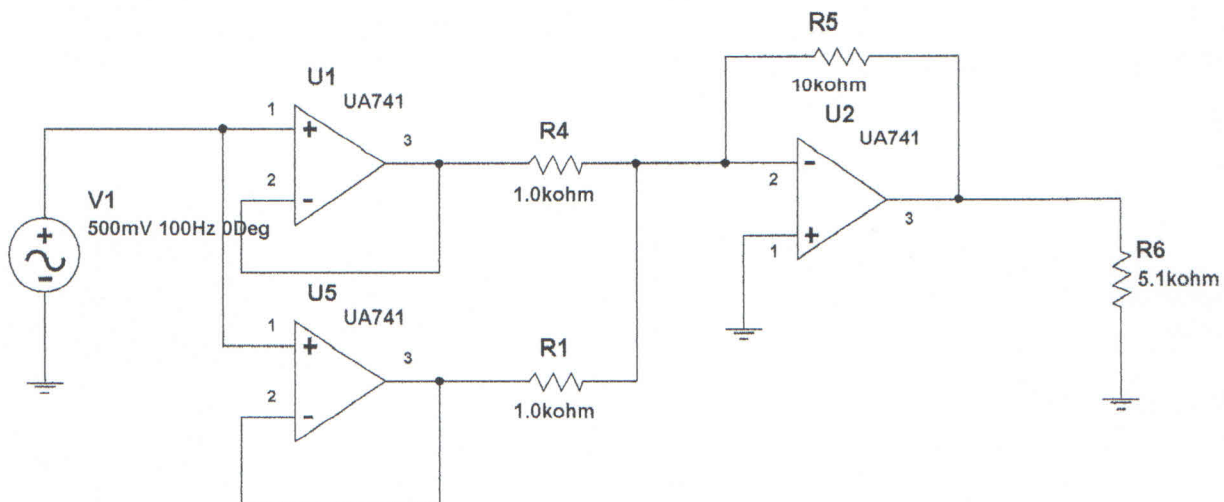

Ejercicio 4:

Hallar V_o , I_o .

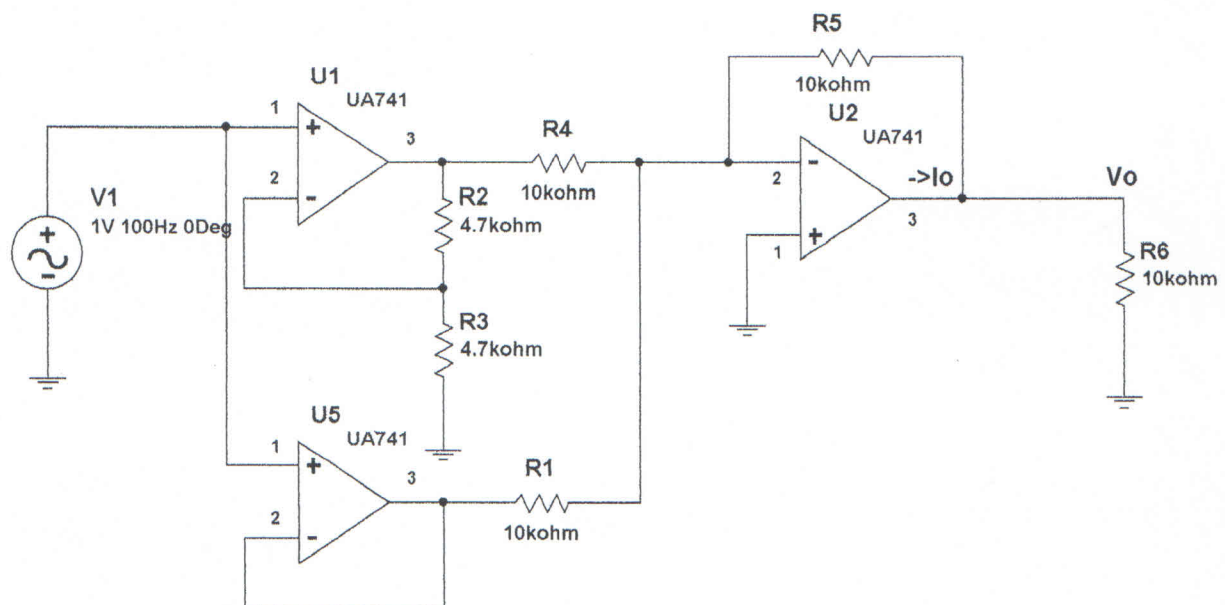



Ejercicio 5:

Hallar V_1 , V_2 , V_o , I_1 , I_2 , I_3

